

Brettoppgaver i elenergi


Elevens navn:

.....


Klasse:

Øving 1

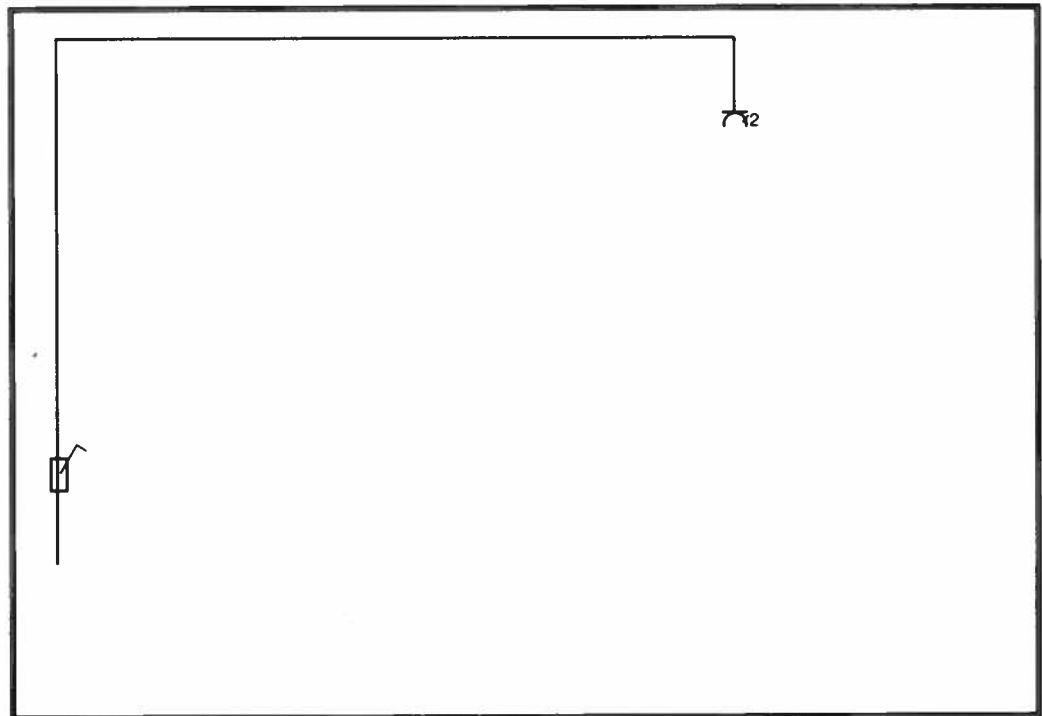Enlinjeskjema for dobbelt stikkontakt med jord




Flerlinjeskjema

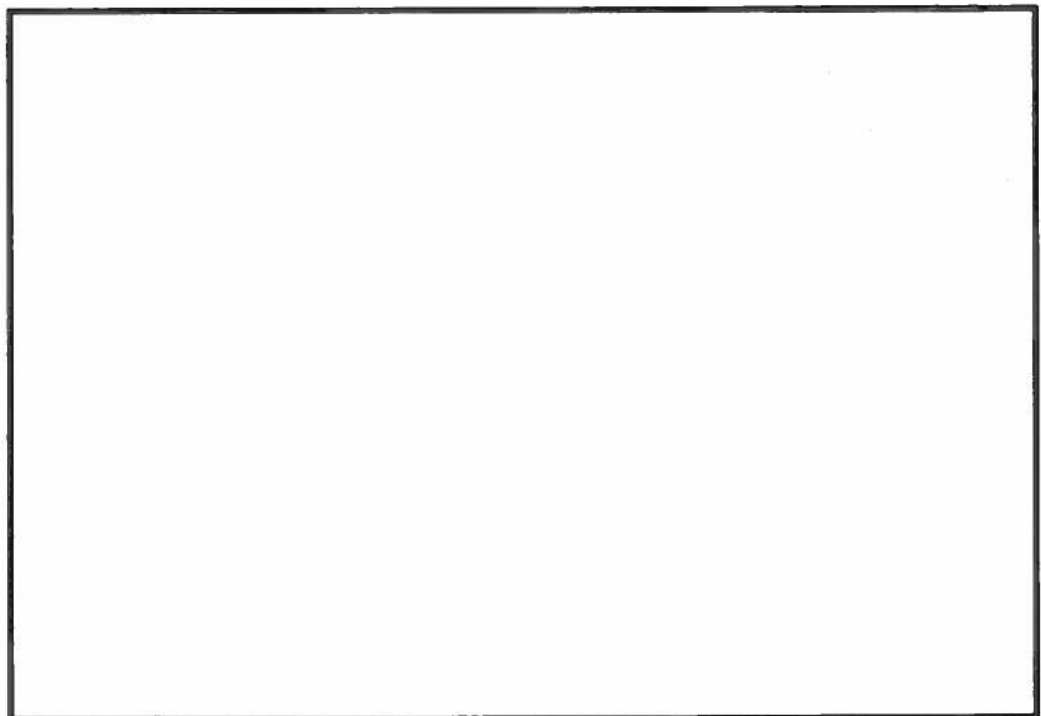


Øving 2

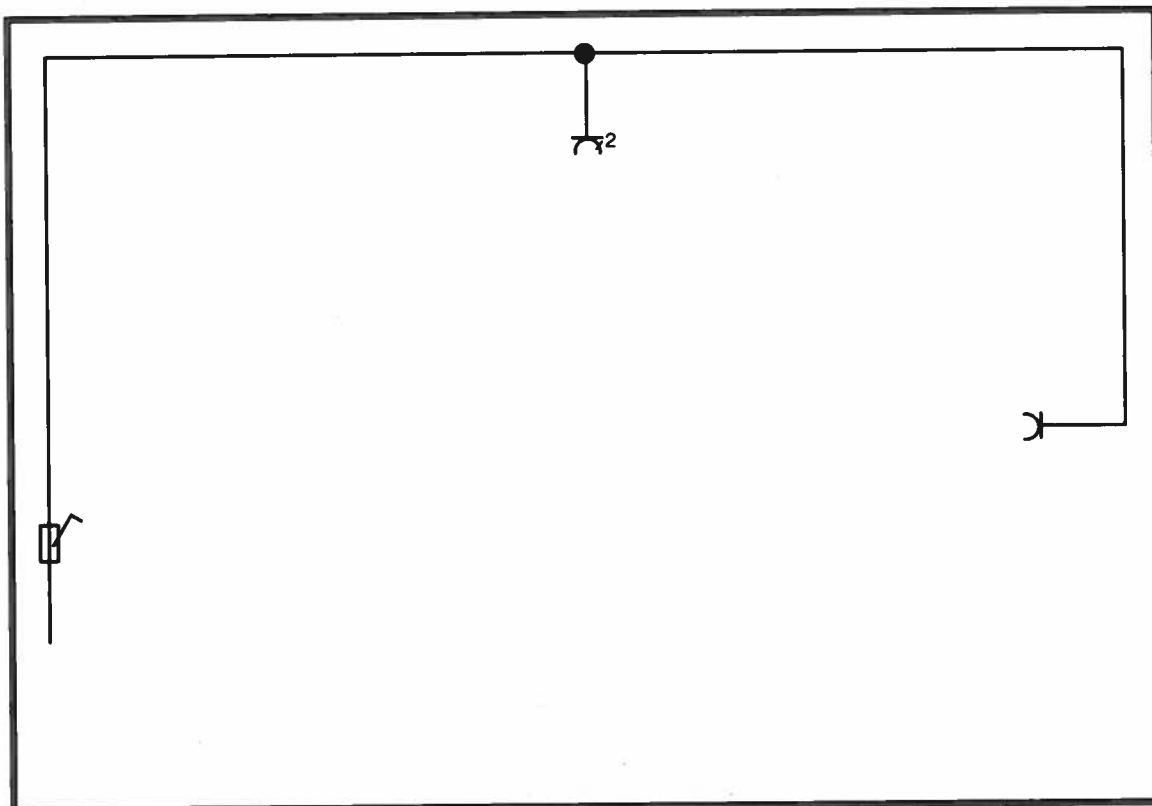Enlinjeskjema for dobbelt stikkontakt og jord




Flerlinjeskjema

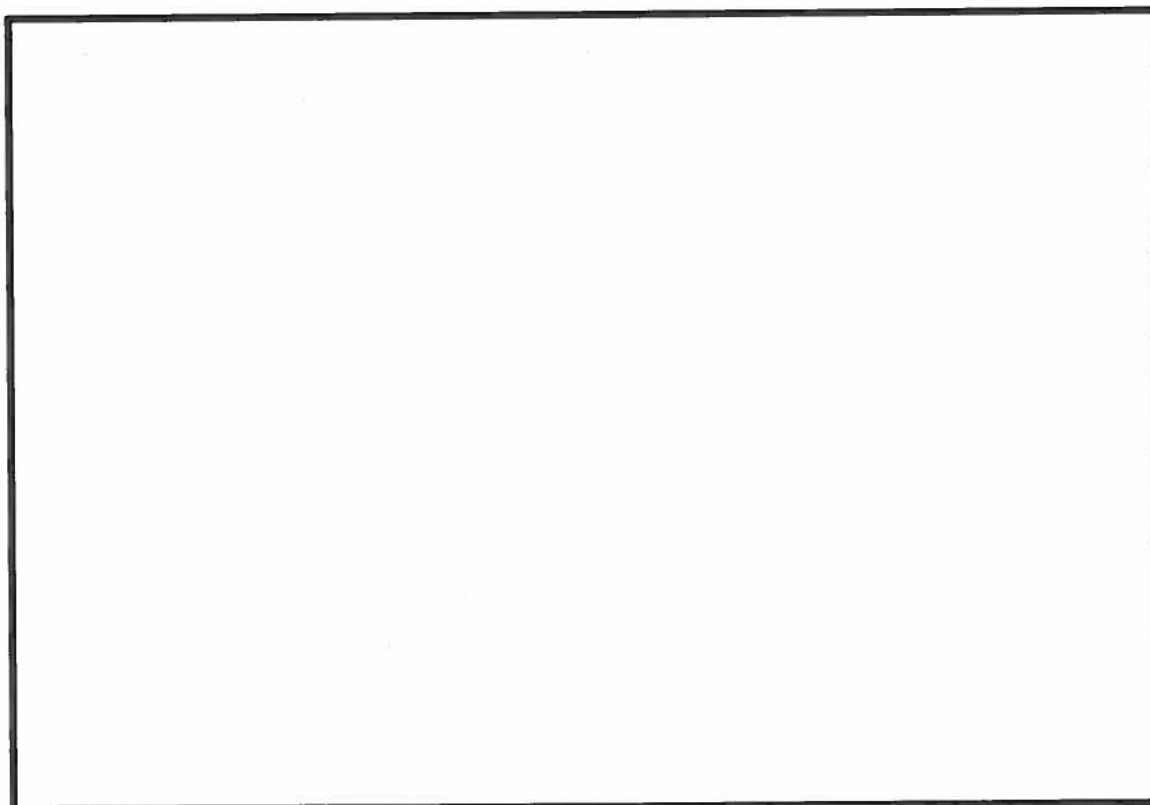

Øving 3

Enlinjeskjema for topolt bryter

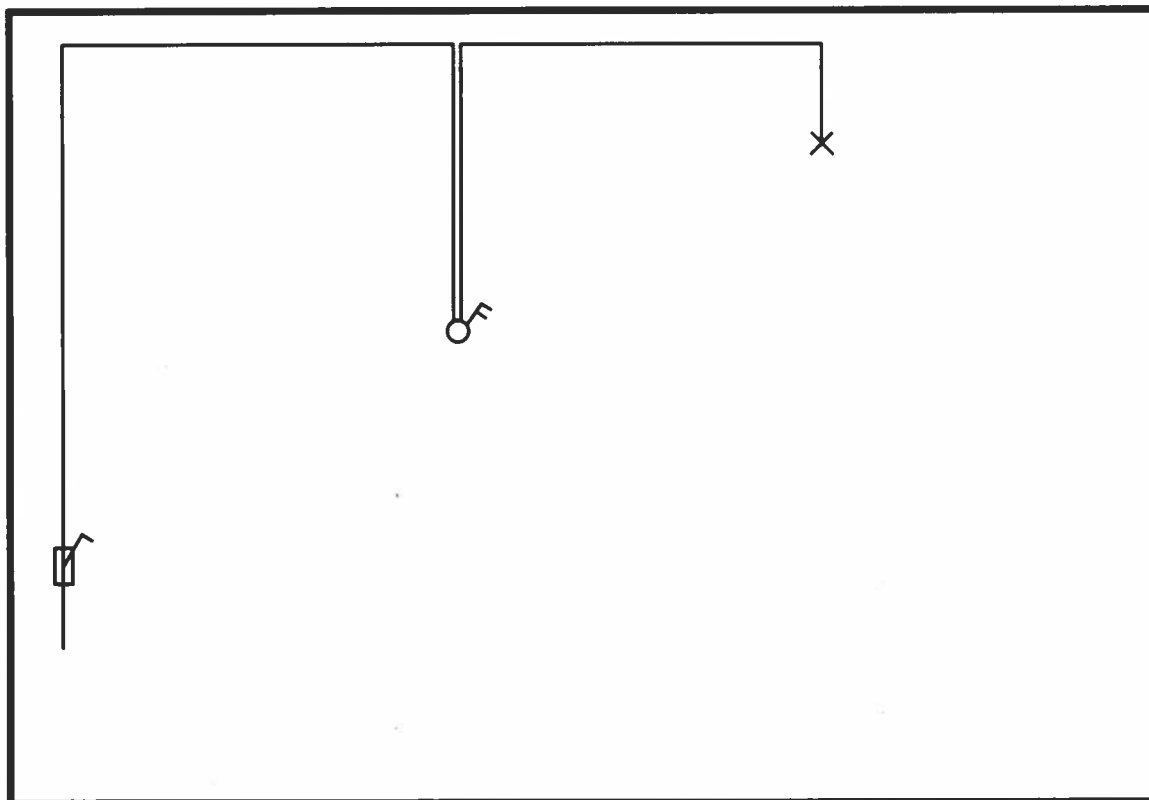


Flerlinjeskjema




Øving 4

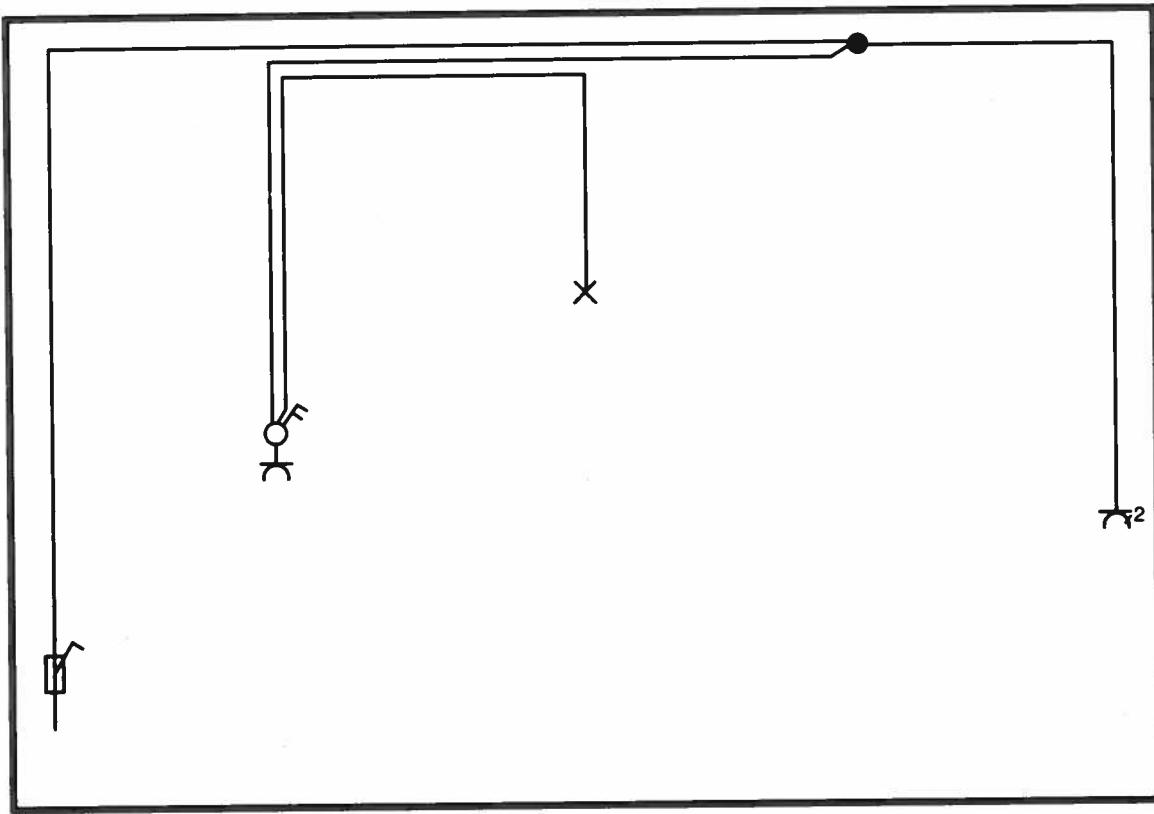Enlinjeskjema for topolt bryter med stikkontakt og jord




Flerlinjeskjema

 


Øving 5

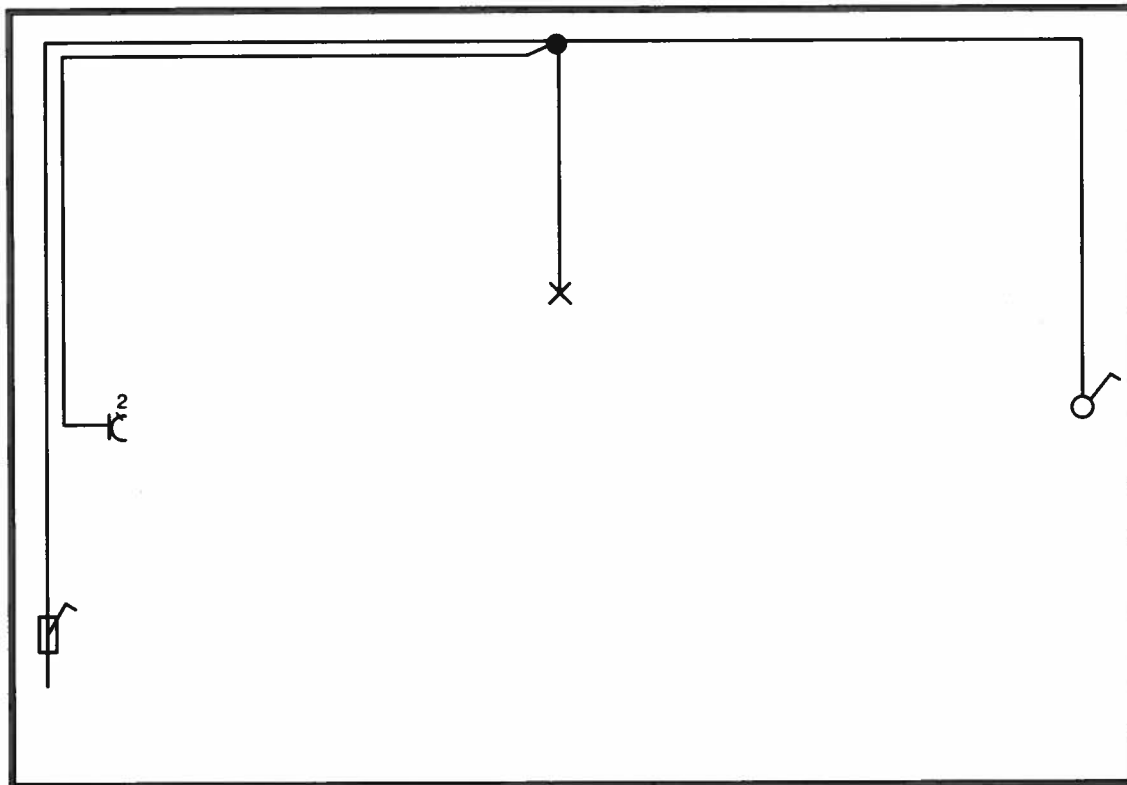Enlinjeskjema for enpolt bryter med stikkontakt og jord




Flerlinjeskjema

 


Øving 6

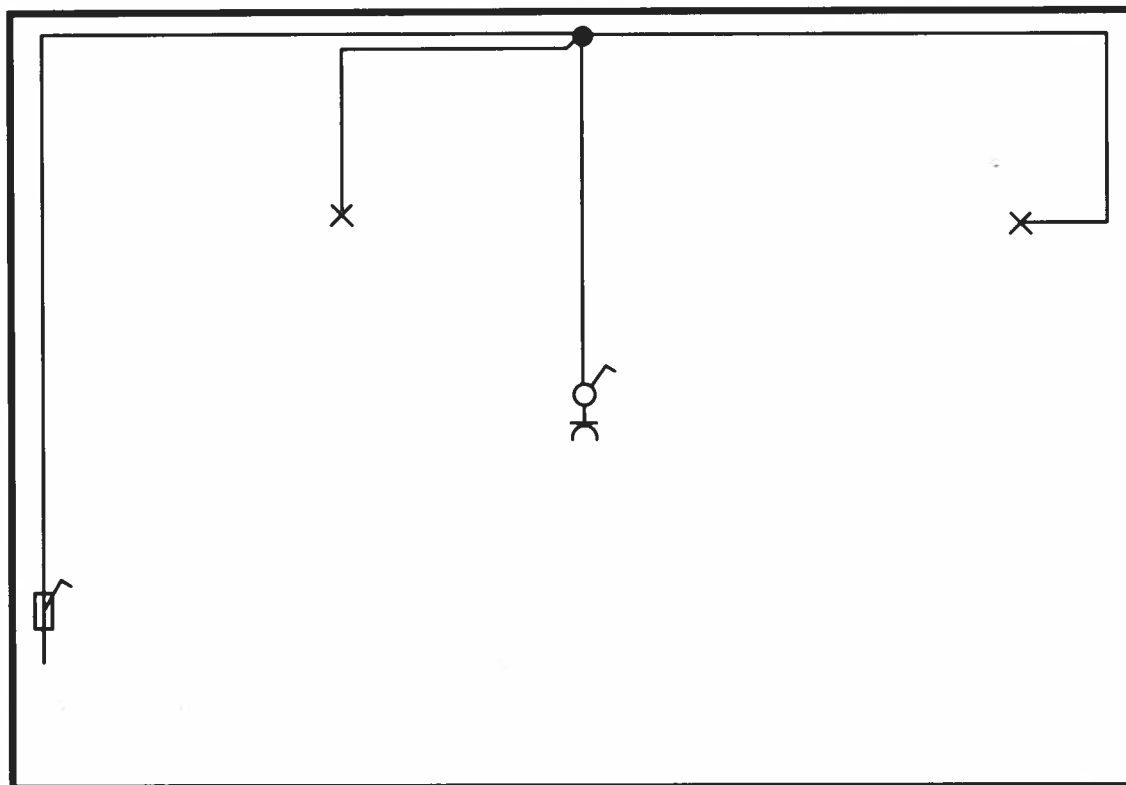Enlinjeskjema for enpolt bryter med stikkontakt og jord




Flerlinjeskjema tegnes

 


Øving 7

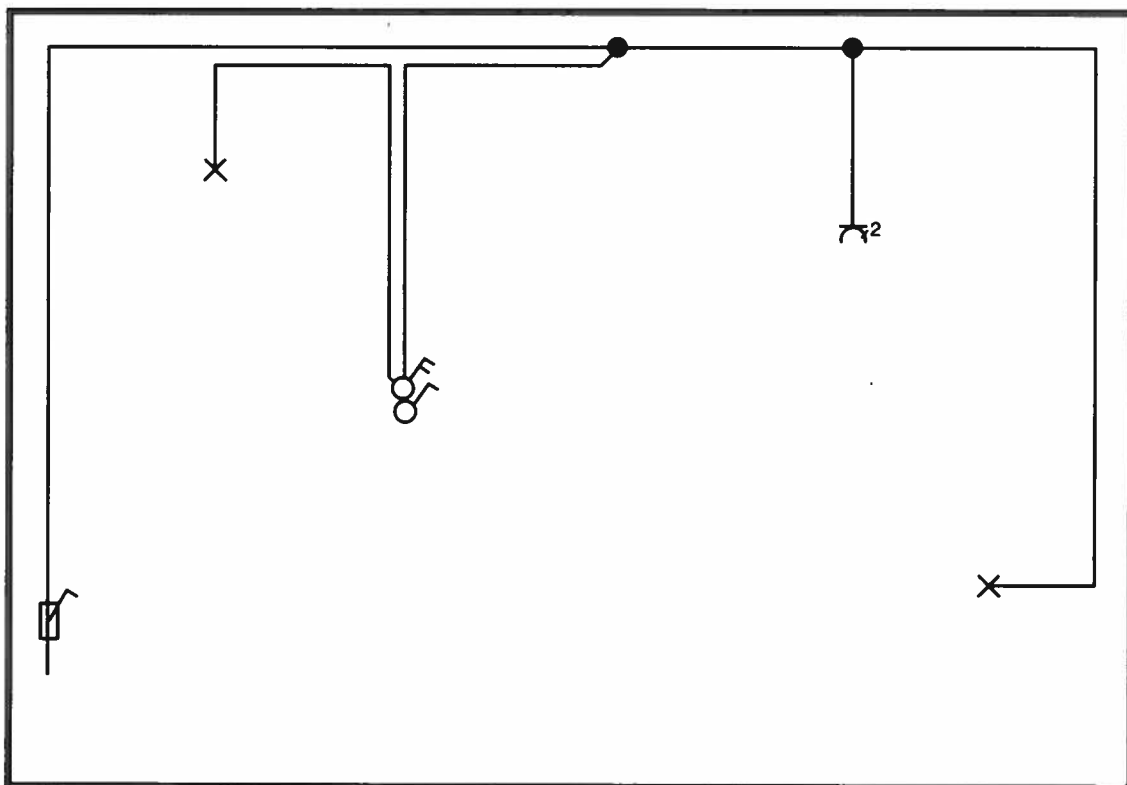Enlinjeskjema for topolt og enpolt bryter




Flerlinjeskjema

 


Øving 8

Enlinjeskjema for serievender

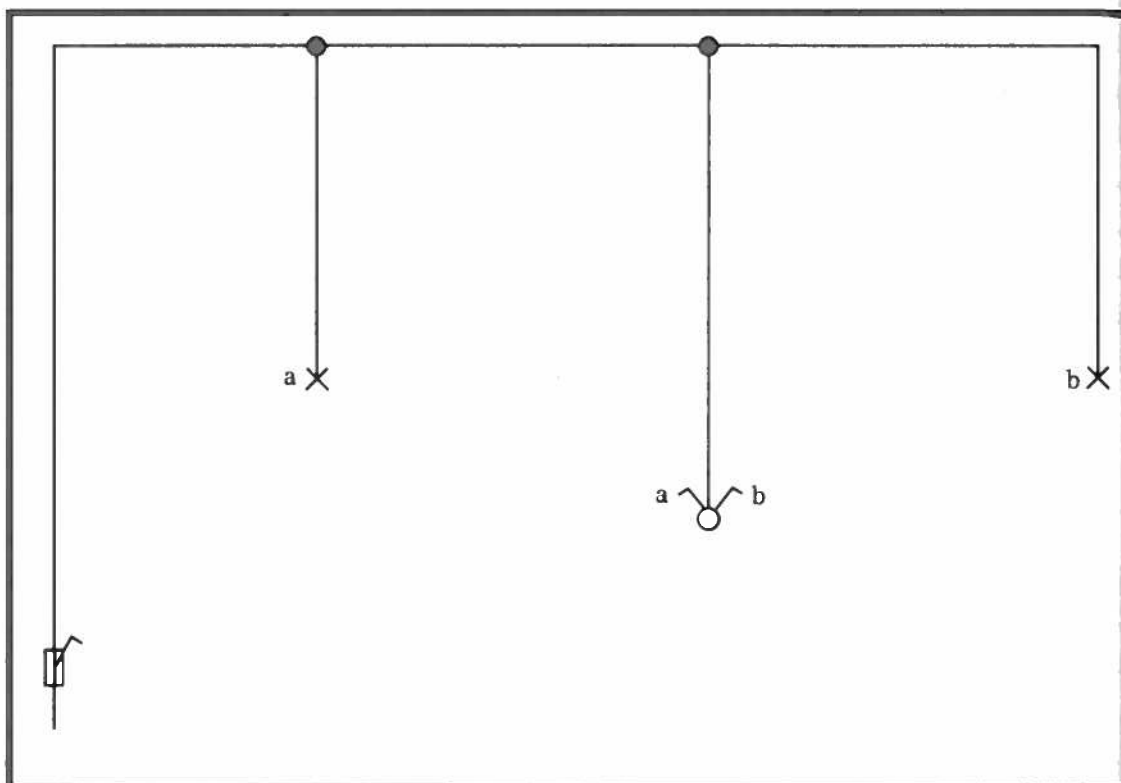


Flerlinjeskjema

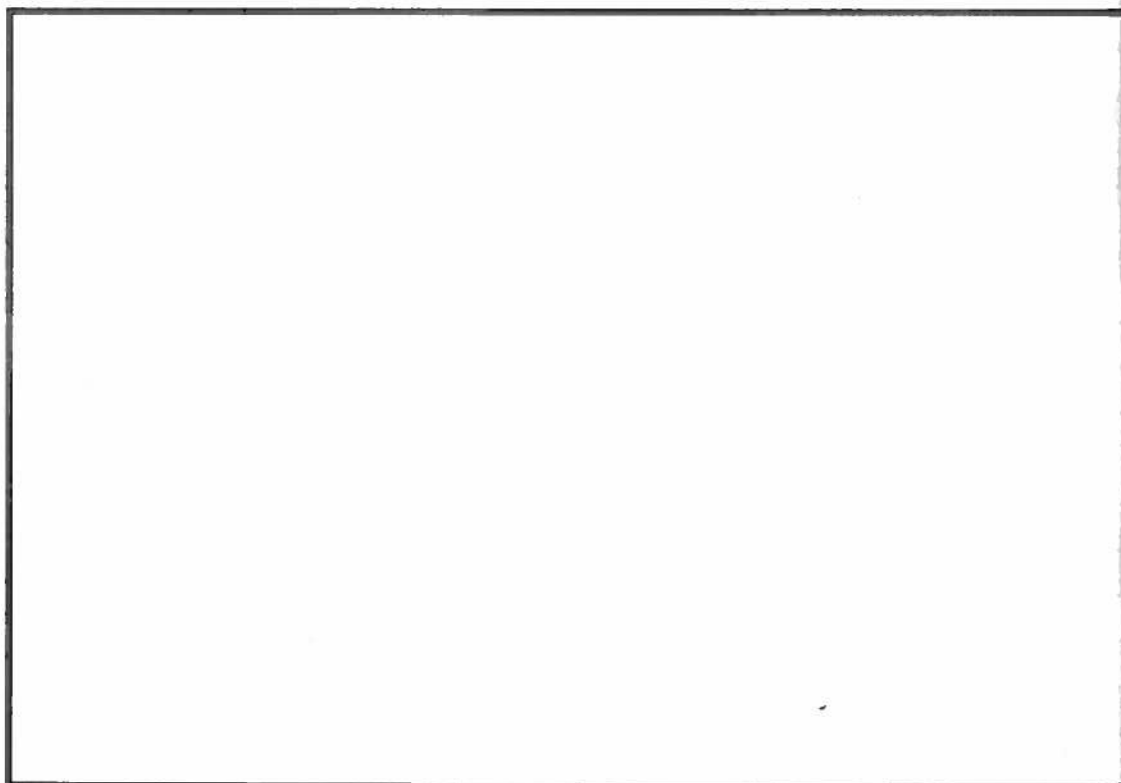


Øving 9

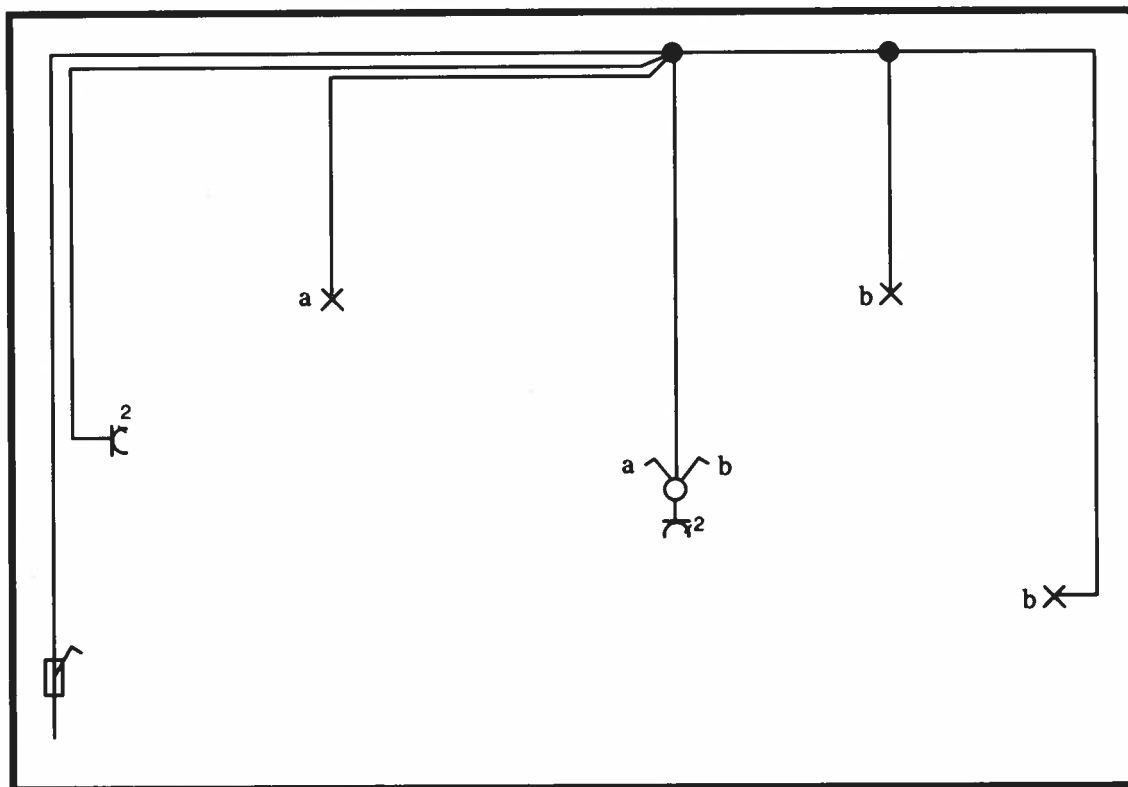Enlinjeskjema for serievender med stikkontakt og jord




Flerlinjeskjema

 


Øving 10

Enlinjeskjema for vekselvender

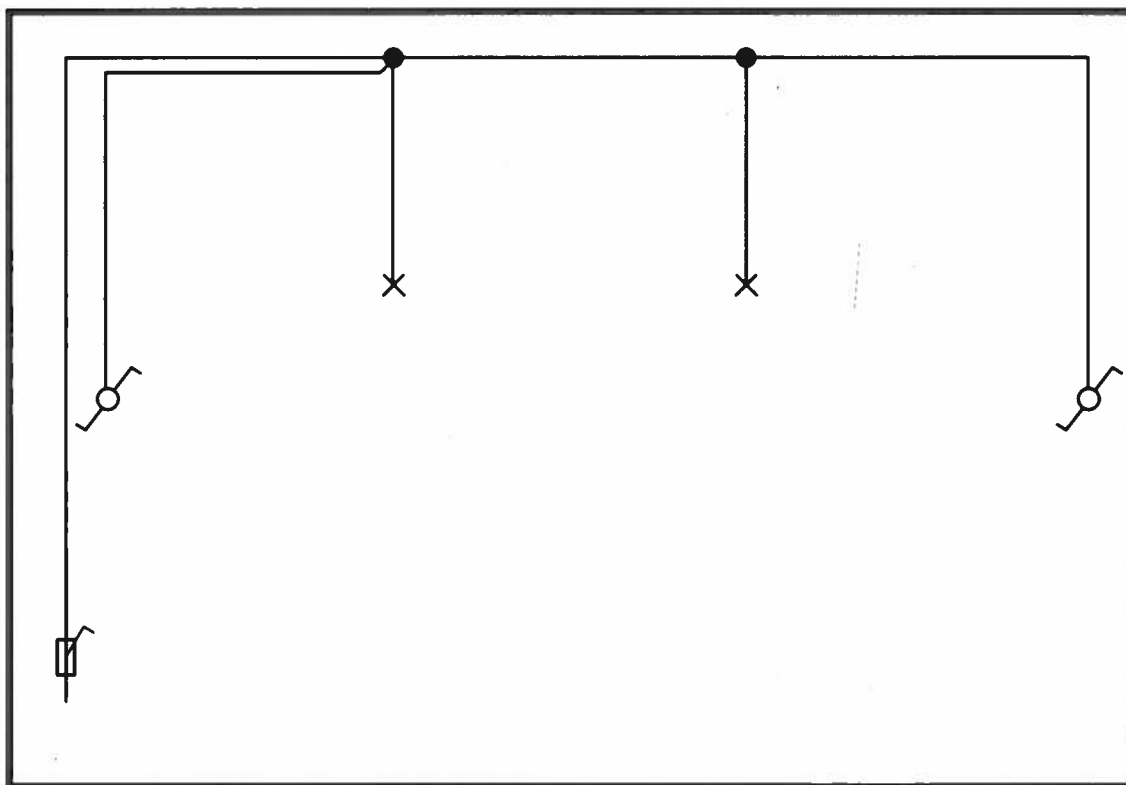


Flerlinjeskjema

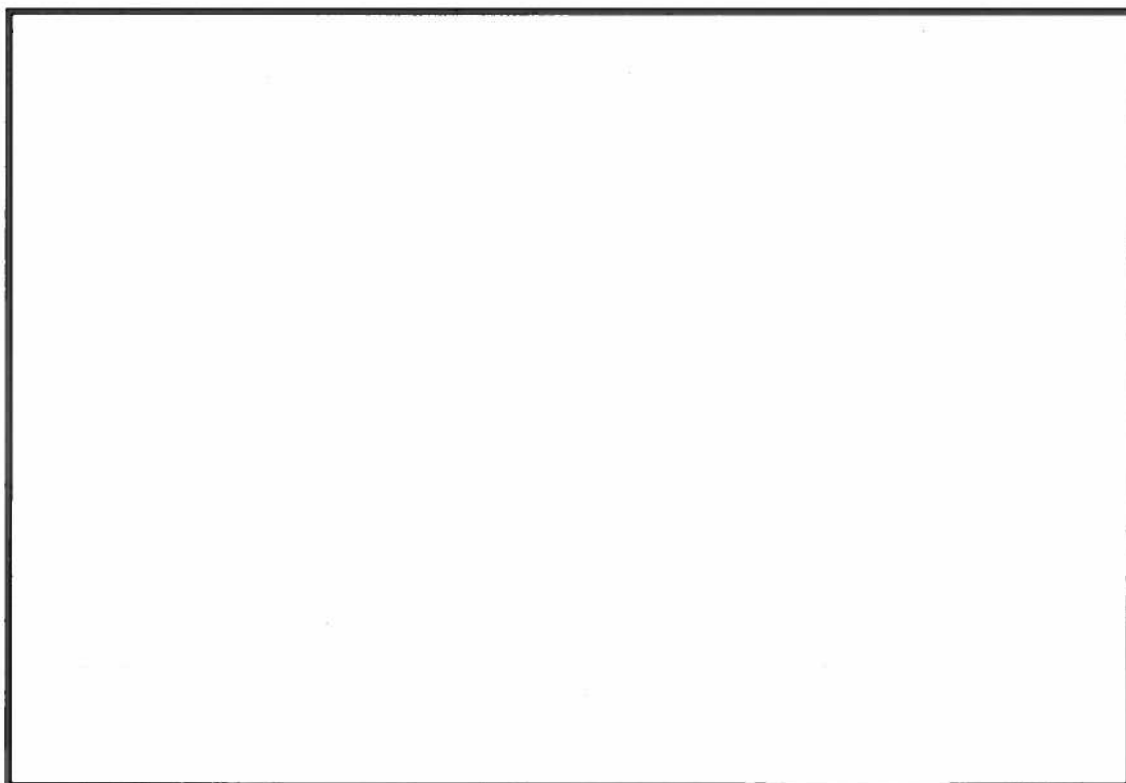


Øving 11

Enlinjeskjema for vekselvender

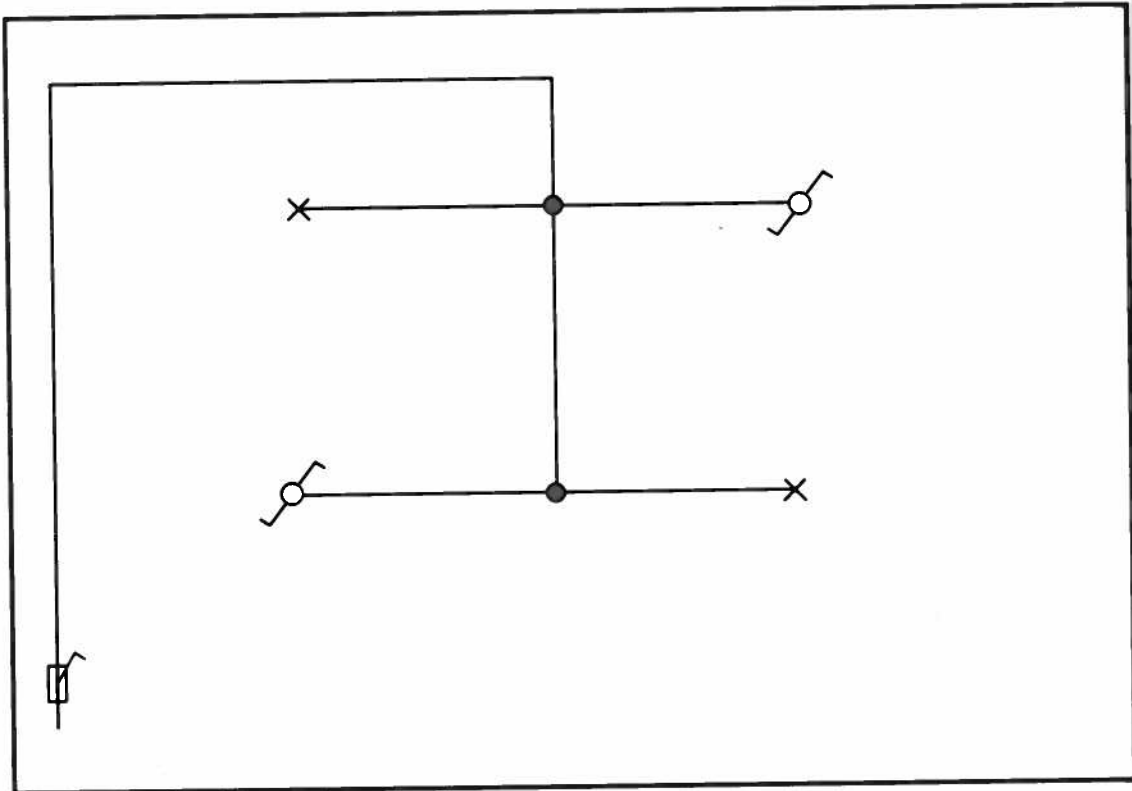


Flerlinjeskjema

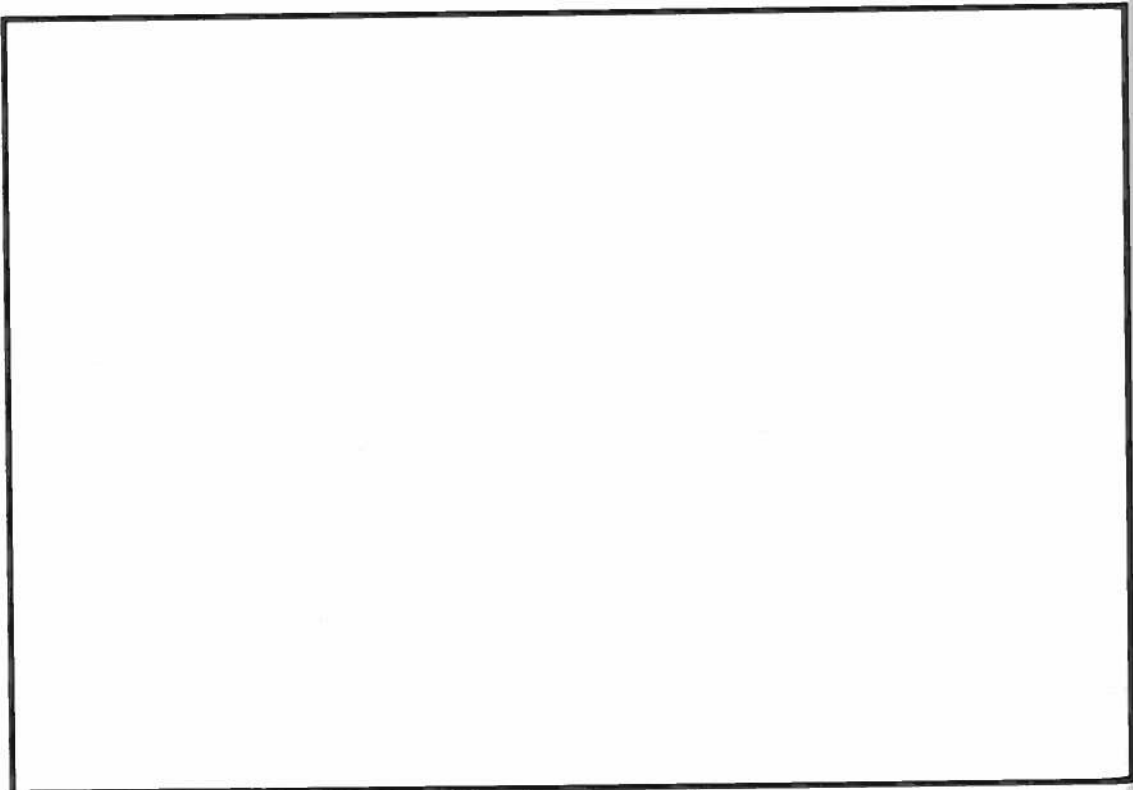


Øving 12

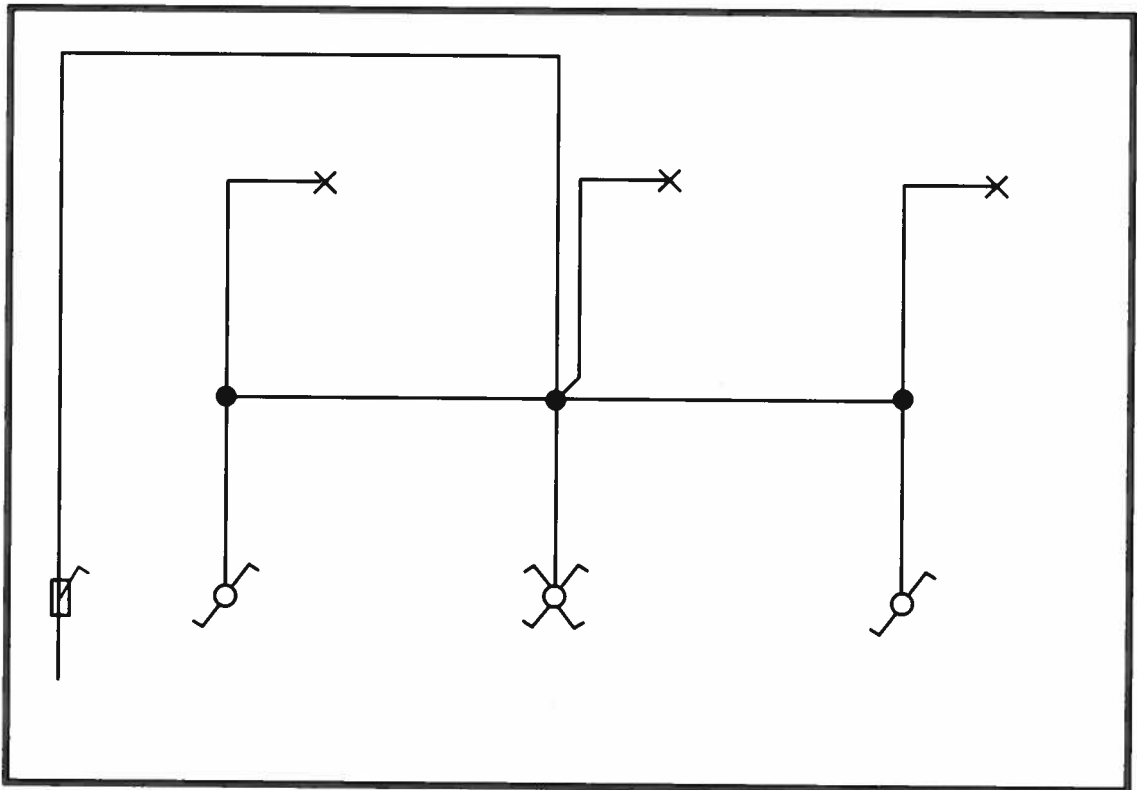Enlinjeskjema for vekselvender og kryssvender




Flerlinjeskjema

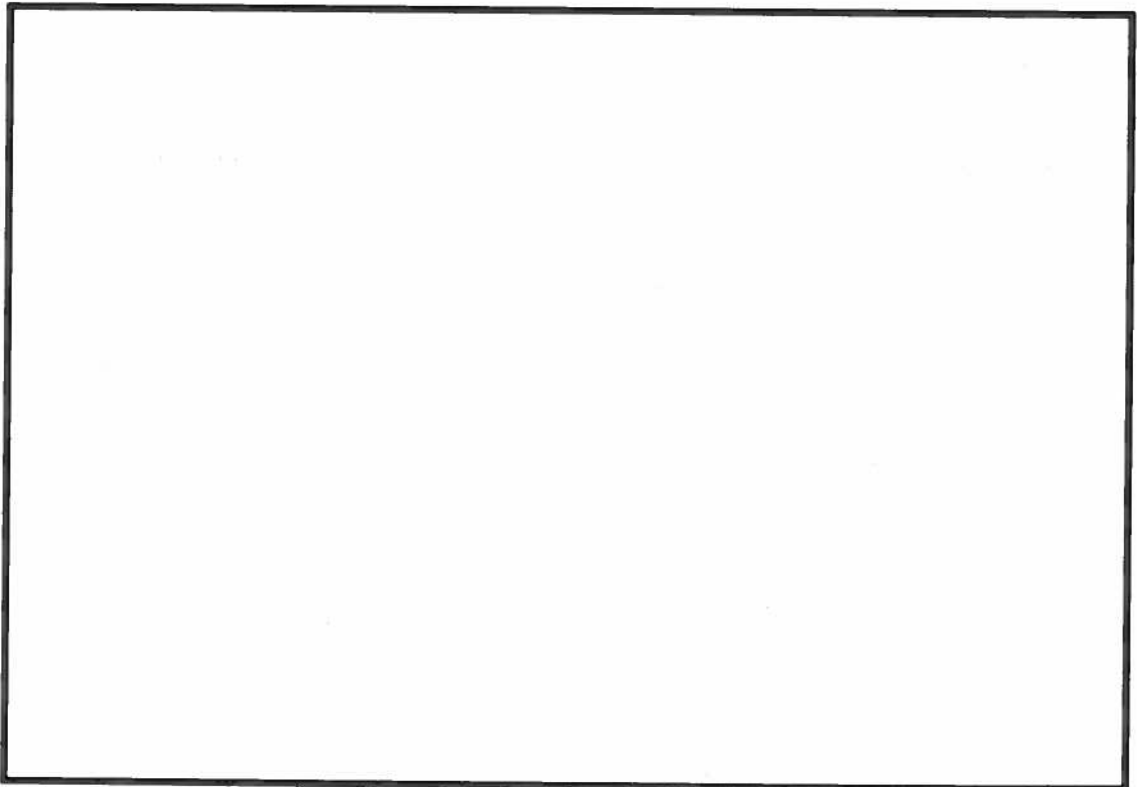


Øving 13

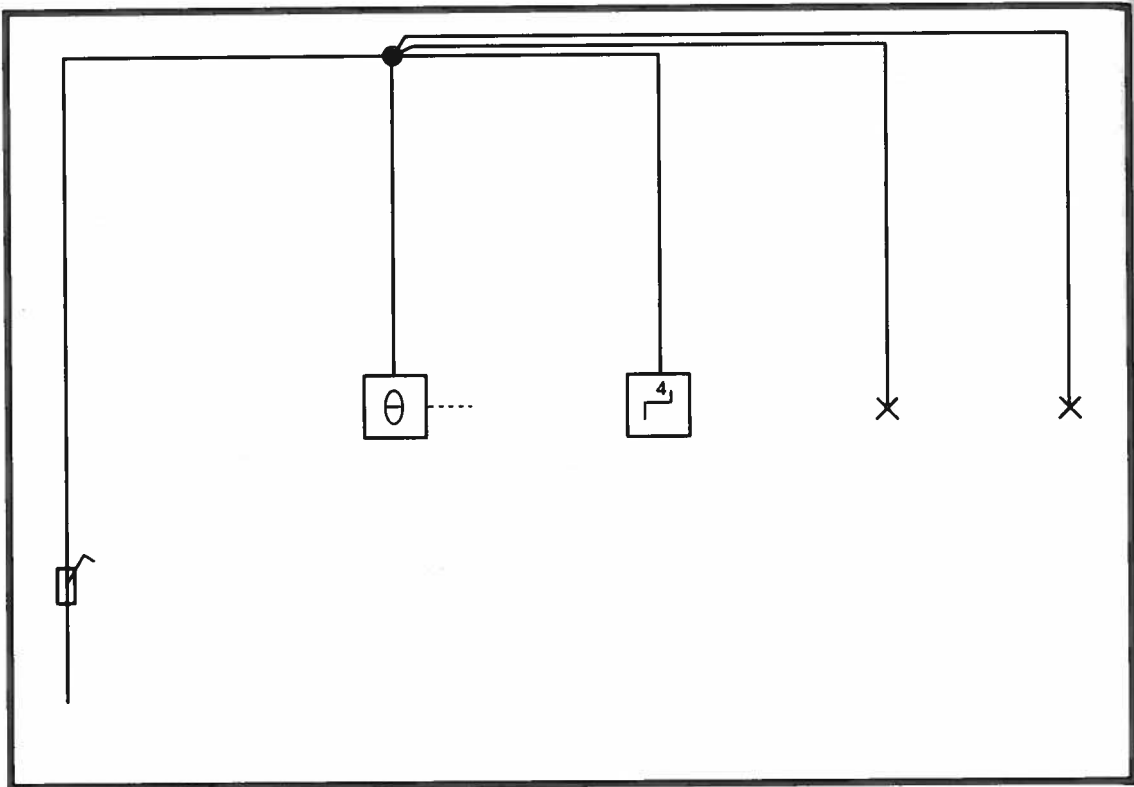Enlinjeskjema for reguleringsvender 29 med termostat




Flerlinjeskjema

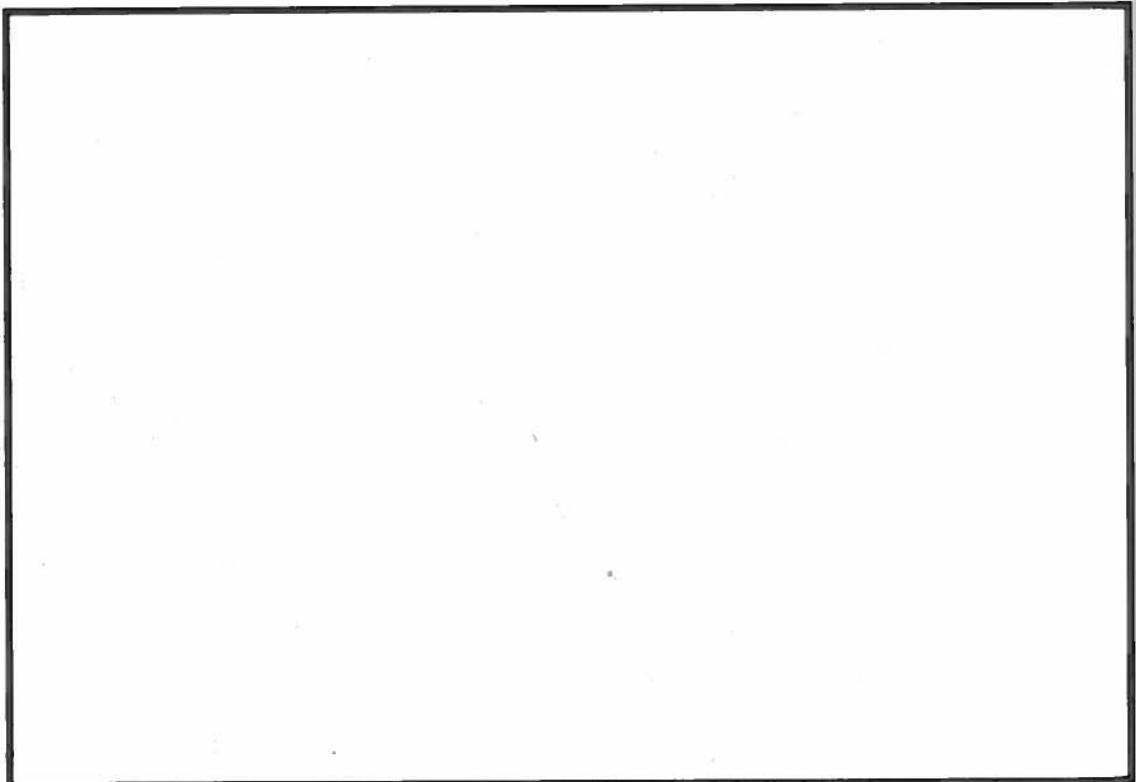

Øving ...

Enlinjeskjema

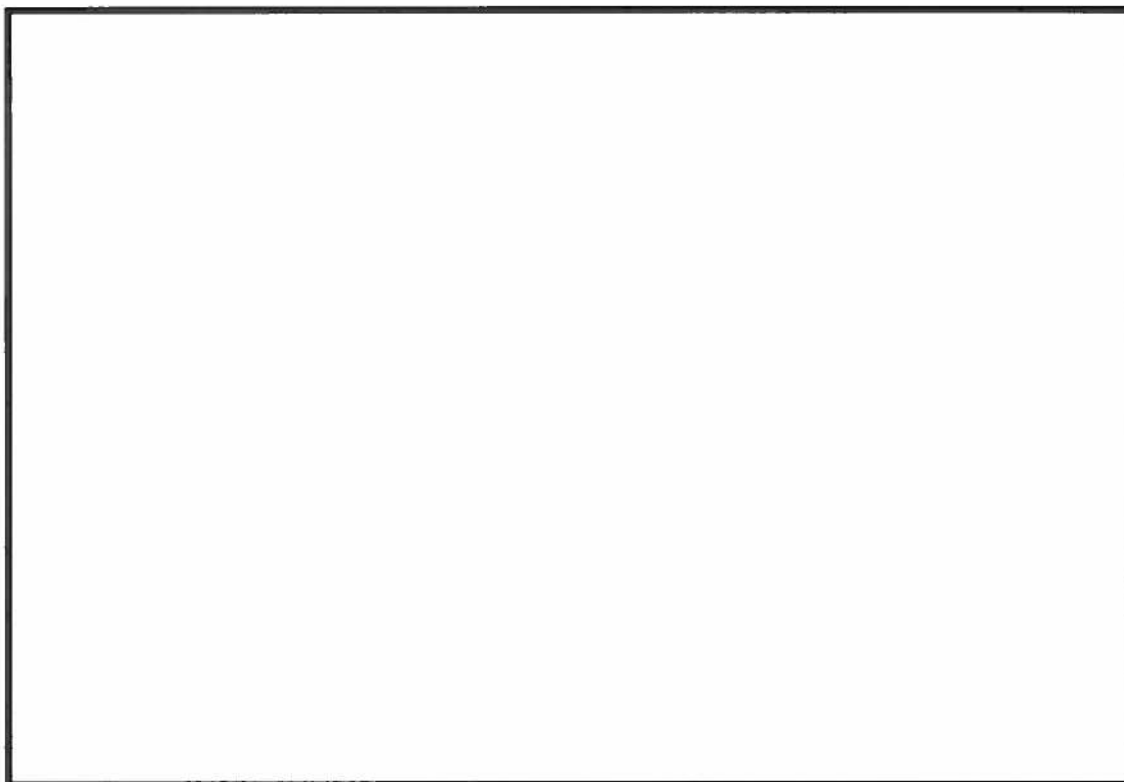

Flerlinjeskjema

